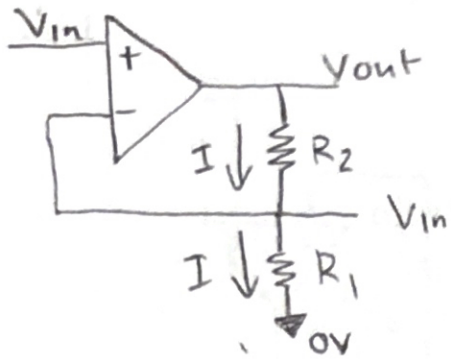


①



$$V_{in}^+ = V_{in}^-$$


$$V = IR$$

$$I = \frac{V_{out} - V_{in}}{R_2} = \frac{V_{in}}{R_1}$$

$$V_{out} = V_{in} \left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right) = V_{in} \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

amplifier

②

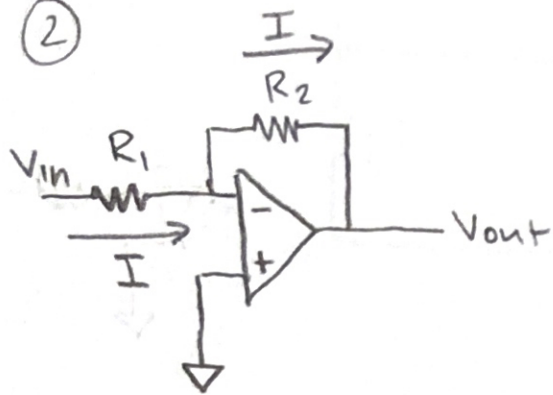

$$V_{in}^+ = V_{in}^- = 0$$


$$I_{in} = 0$$

$$I = \frac{-V_{out}}{R_2} = \frac{V_{in}}{R_1}$$

$$V_{out} = -\left(\frac{R_2}{R_1}\right)V_{in}$$

inverting amplifier

③

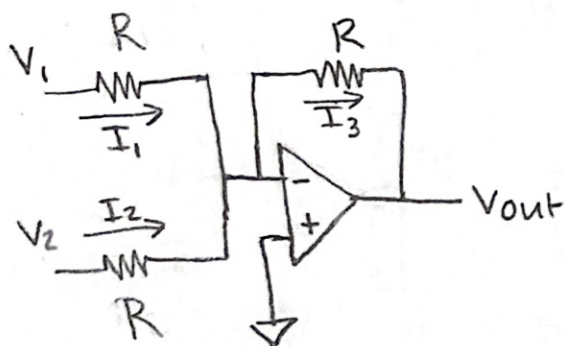

$$V_{in}^+ = V_{in}^-$$


$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$\frac{V_1}{R} + \frac{V_2}{R} = -\frac{V_{out}}{R}$$

$$V_{out} = -(V_1 + V_2)$$

inverting voltage adder

④

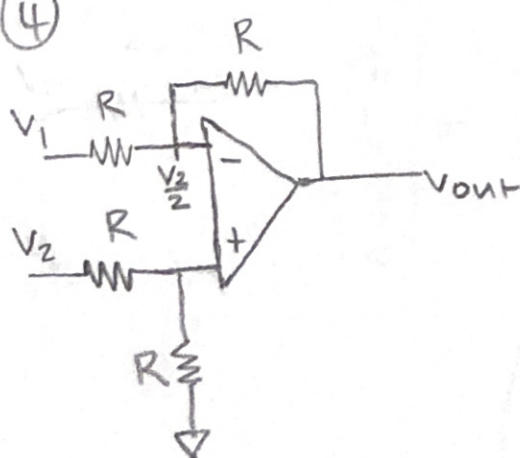

$$I_{in} = 0$$


$$V_{in} = V_2 \cdot \frac{R}{2R} = V_2/2$$

$$\frac{V_1 - \frac{V_2}{2}}{R} = \frac{\frac{V_2}{2} - V_{out}}{R}$$

$$V_{out} = V_2 - V_1$$

voltage subtractor

5

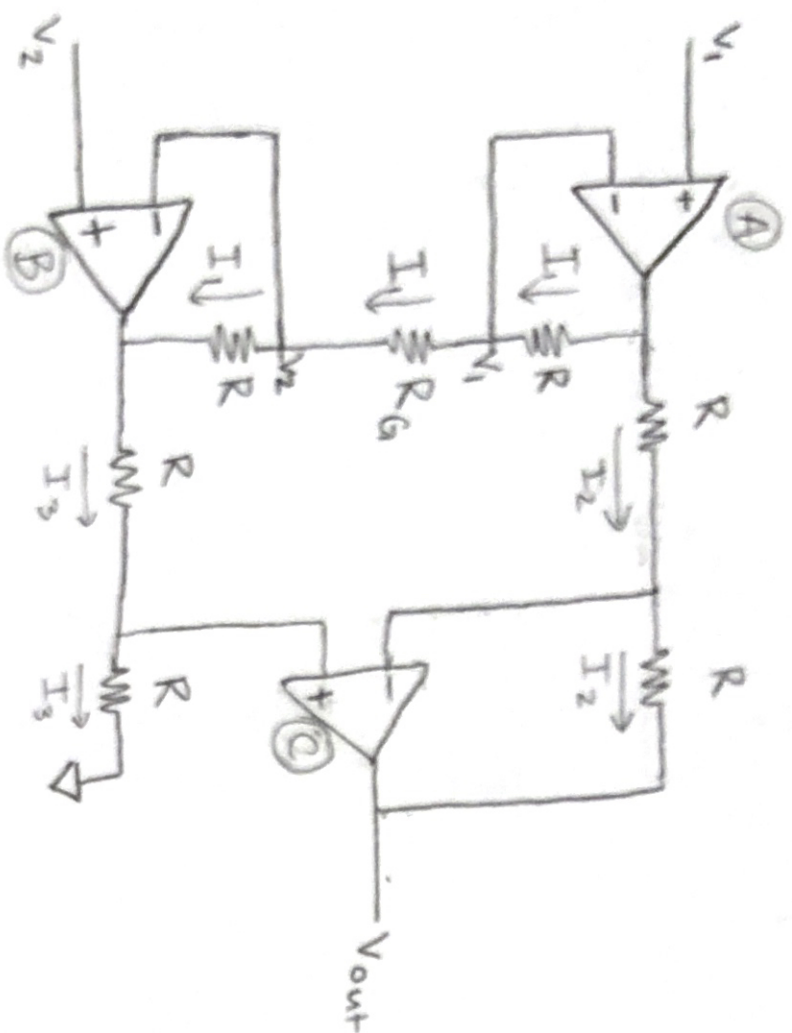

$\sum \text{current @ node} = 0$
 $\sum \text{voltage in} = V_{out} \text{ @ node}$

$$① I_1 = \frac{V_{out}A - V_1}{R} = \frac{V_1 - V_2}{R_G} = \frac{V_2 - V_{out}B}{R}$$

$$② I_2 = \frac{V_{out}A - V_{out}C}{2R} = \frac{V_{out}A - V_{in}C}{R} = \frac{V_{in}C - V_{out}C}{R}$$

$$③ I_3 = \frac{V_{out}B}{2R} = \frac{V_{out}B - V_{in}C}{R}$$

$$⑧ V_{out}A = \frac{R}{R_G} (V_1 - V_2) + V_1$$

$$⑨ V_{out}C = -2 \cdot \left(\frac{R}{R_G} \cdot (V_1 - V_2) + V_1 \right) + V_1 + V_2$$

$$⑩ V_{out}A - \frac{V_{out}B}{2} = \frac{V_{out}B}{2} - V_{out}C = \frac{2R}{R_G} (V_2 - V_1) - 2V_1 + V_1 + V_2$$

$$⑦ V_{out}C = -V_{out}A + \frac{2R}{R_G} (V_2 - V_1) = -V_{out}A + V_1 + V_2$$

$$= -V_{out}A + (V_1 + V_2 - V_{out}A) = -2V_{out}A + V_1 + V_2$$

$$= \frac{2R}{R_G} (V_2 - V_1) + (V_2 - V_1) = \left(V_2 - V_1 \right) \left(1 + \frac{2R}{R_G} \right)$$

instrumentation
 amplification