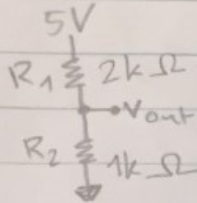


- ① my expected V_{in} is equal to my actual V_{in}
- ② the analog discovery is essentially a large parallel resistance

Circuit

expected V_{out}

measured V_{out}



$$R_{series} = \sum R = 2k + 1k = 3k\Omega$$


$$V = IR$$

$$V_{in} = IR_{total} \quad I = \frac{V_{in}}{R_{total}}$$

$$V_{out} = IR_2 \quad I = \frac{V_{out}}{R_2}$$

$$V_{out} = \frac{R_2 V_{in}}{R_{total}} = \frac{10^3 \cdot 5}{3 \cdot 10^3} = \frac{5}{3} = 1.67V$$


1.73V

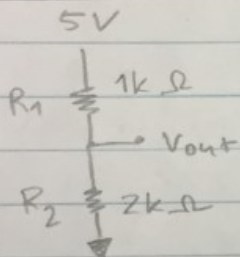

$$R_{series} = 3k\Omega$$

$$V_{out} = \frac{2 \cdot 10^3 \cdot 5}{3 \cdot 10^3} = \frac{10}{3} = 3.33V$$

3.44V

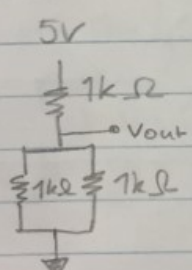


$$R_{parallel} = \frac{1}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{1}{\frac{1}{1k} + \frac{1}{1k}} = \frac{1k}{2} = \frac{10^3}{2} = 500\Omega$$

$$R_{total} = 1k + 500 = 1500\Omega$$

$$V_{out} = \frac{500 \cdot 5}{1500} = \frac{5}{3} = 1.67V$$


1.72V

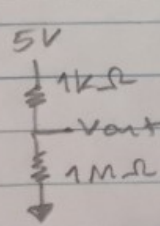

$$R_{total} = 10^3 + 10^6 = 1,001,000\Omega$$

$$V_{out} = \frac{10^6 \cdot 5}{(10^3 + 10^6)} = 4.995V$$

5.17V

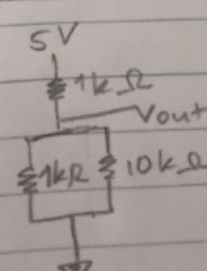

$$R_{parallel} = \frac{1}{\frac{1}{1k} + \frac{1}{10k}} = \frac{10}{11} = \frac{10^4}{11} = 909.1\Omega$$


$$V_{out} = \frac{909.1 \cdot 5}{(909.1 + 10^3)} = 2.38V$$

2.47V

Part 6

$$V_{in} = 5.18V$$

Circuit	measured V_{out}	(1) I calculated	(2) $\frac{V_{out}}{I}$ calc	(3) R_{AD} calc
$10k\ \Omega$	2.57V	$261\ \mu A$	$9.85 \cdot 10^3\ \Omega$	$6.57 \cdot 10^5\ \Omega$
$100k\ \Omega$	2.47V	$27.1\ \mu A$	$9.11 \cdot 10^4\ \Omega$	$1.02 \cdot 10^6\ \Omega$
$1M\ \Omega$	1.74V	$3.44\ \mu A$	$5.06 \cdot 10^5\ \Omega$	$1.02 \cdot 10^6\ \Omega$

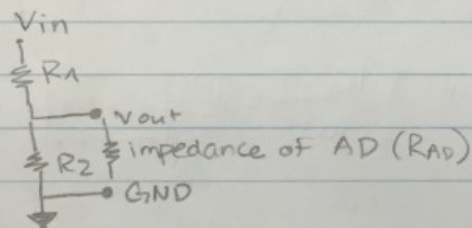

other than the outlier on $10k\ \Omega$, the impedance/resistance appears to be

$$R_{parallel} = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{AD}}} = \frac{R_{AD}R_2}{R_{AD} + R_2}$$

$$V_{out} = \frac{R_{parallel} \cdot V_{in}}{R_{parallel} + R_1}$$

$$1.02 \cdot 10^6\ \Omega$$

$$V = IR$$

$$(1) \quad I = \frac{(V_{in} - V_{out})}{R_1}$$

$$(2) \quad R_{parallel} = \frac{V_{out}}{I} = \frac{R_{AD}R_2}{R_{AD} + R_2}$$

$$(R_{AD} + R_2) \frac{V_{out}}{I} = R_{AD}R_2$$

$$R_{AD}R_2 - R_{AD}\left(\frac{V_{out}}{I}\right) = R_2 \frac{V_{out}}{I}$$

$$(3) \quad R_{AD} = \frac{R_2 \left(\frac{V_{out}}{I}\right)}{\left(R_2 - \frac{V_{out}}{I}\right)}$$