

## Part 1: 100K $\Omega$ resistor and 10 $\mu$ F capacitor, 5V DC

Fully charged voltage:  $V(t = \infty) = 4.49 \text{ V}$

General form of equation:  $V(t) = V(\infty) * (1 - e^{-t/\tau}) = 4.49 * (1 - e^{-t/\tau})$

Solving for Voltage:  $V(\tau) = V(\infty) * (1 - e^{-1}) = 4.49 * (1 - 1/e) = 2.838 \text{ V}$

According to the graph, when  $\Delta V = 2.838 \text{ V}$ ,  $\Delta X = 1.021 \text{ seconds}$

Final output equation:  $V(t) = 4.49 * (1 - e^{-t/1.021})$

